

Name 1: \_\_\_\_\_

ID 1: \_\_\_\_\_

Lab Station #: \_\_\_\_\_

Name 2: \_\_\_\_\_

ID 2: \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

Do not forget:

Grade: \_\_\_\_\_/20

- Include units for any value.

1.1  $V_p$ : [1 pt] \_\_\_\_\_ $V_1$ : [1 pt] \_\_\_\_\_ $V_2$ : [1 pt] \_\_\_\_\_ $V_p - (V_1 + V_2)$ : [1 pt] \_\_\_\_\_

2.1 Nodes A and B:

Test voltage: [1 pt] \_\_\_\_\_

Measured current: [1 pt] \_\_\_\_\_

Equivalent resistance: [1 pt] \_\_\_\_\_

Nodes A and C:

Test voltage: [1 pt] \_\_\_\_\_

Measured current: [1 pt] \_\_\_\_\_

Equivalent resistance: [1 pt] \_\_\_\_\_

Nodes A and D:

Test voltage: [1 pt] \_\_\_\_\_

Measured current: [1 pt] \_\_\_\_\_

Equivalent resistance: [1 pt] \_\_\_\_\_

2.2 Resistance using multimeter:

 $R_{AB}$ : [1 pt] \_\_\_\_\_ $R_{AC}$ : [1 pt] \_\_\_\_\_ $R_{AD}$ : [1 pt] \_\_\_\_\_3.1  $V_{out}$ : [1 pt] \_\_\_\_\_

3.2 Chosen resistor value based on color code: [1 pt] \_\_\_\_\_

Calculated resistance using bridge: [1 pt] \_\_\_\_\_

Measured resistance with multimeter: [1 pt] \_\_\_\_\_